

Name :- Uday Singh Shergill

Reg. No :- 20 BCE 1806

Course :- CSE 1003 DLD Theory

DAL

①

A	B	C	E
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$A \rightarrow S_0$

$B \rightarrow S_1$


$C \rightarrow S_2$

Below equal (min) $\rightarrow 0$

Above or equal (min) $\rightarrow 1$

$\leq 10 \text{ min} \rightarrow 0$

$> 10 \text{ min} \rightarrow 1$

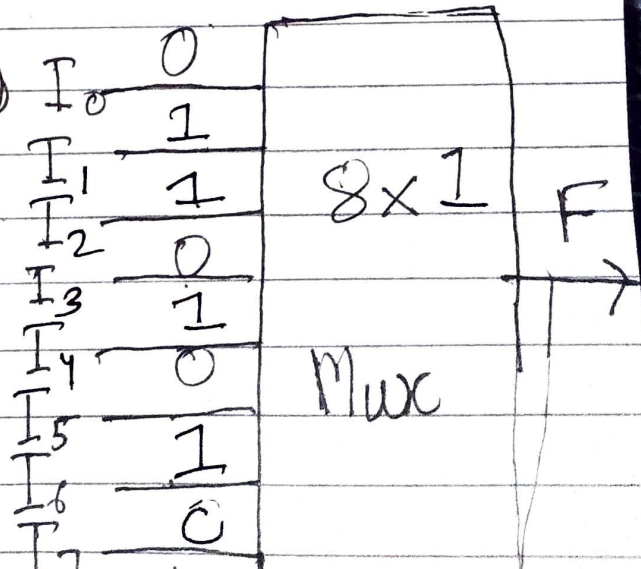

②

I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	O_1	O_2	O_3
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	X	0	0	1
0	0	0	0	0	1	X	X	0	1	0
0	0	0	0	1	X	X	X	0	1	1
0	0	0	1	X	X	X	X	1	0	0
0	0	1	X	X	X	X	X	1	0	1
0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	0
1	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1

8:3 Priority encoders

$$O_1 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$O_2 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$O_3 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$

(4)

Truth table (2x1) MUX:-


S	Output
0	I_0
1	I_1

(a)

AND gate

Truth table


A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

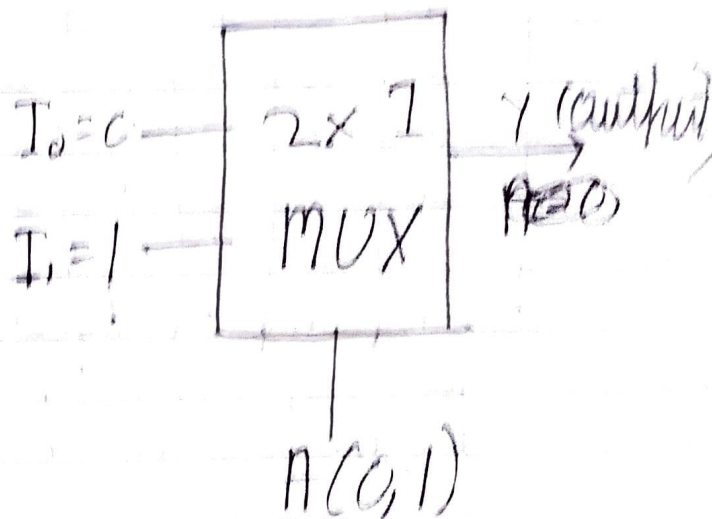

(B)

OR gate

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

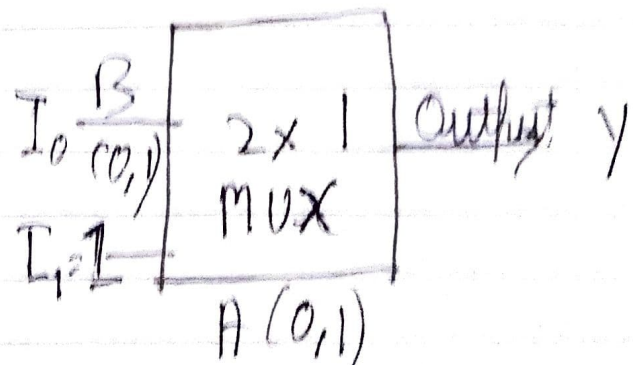


⑤

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1


AB \ CD	00	01	11	10
00				
01			1	
11		1	1	1
10			1	

$$F = ACD + ABD + ABC + BCD$$

$$= (A+B)CD + AB(C+D)$$

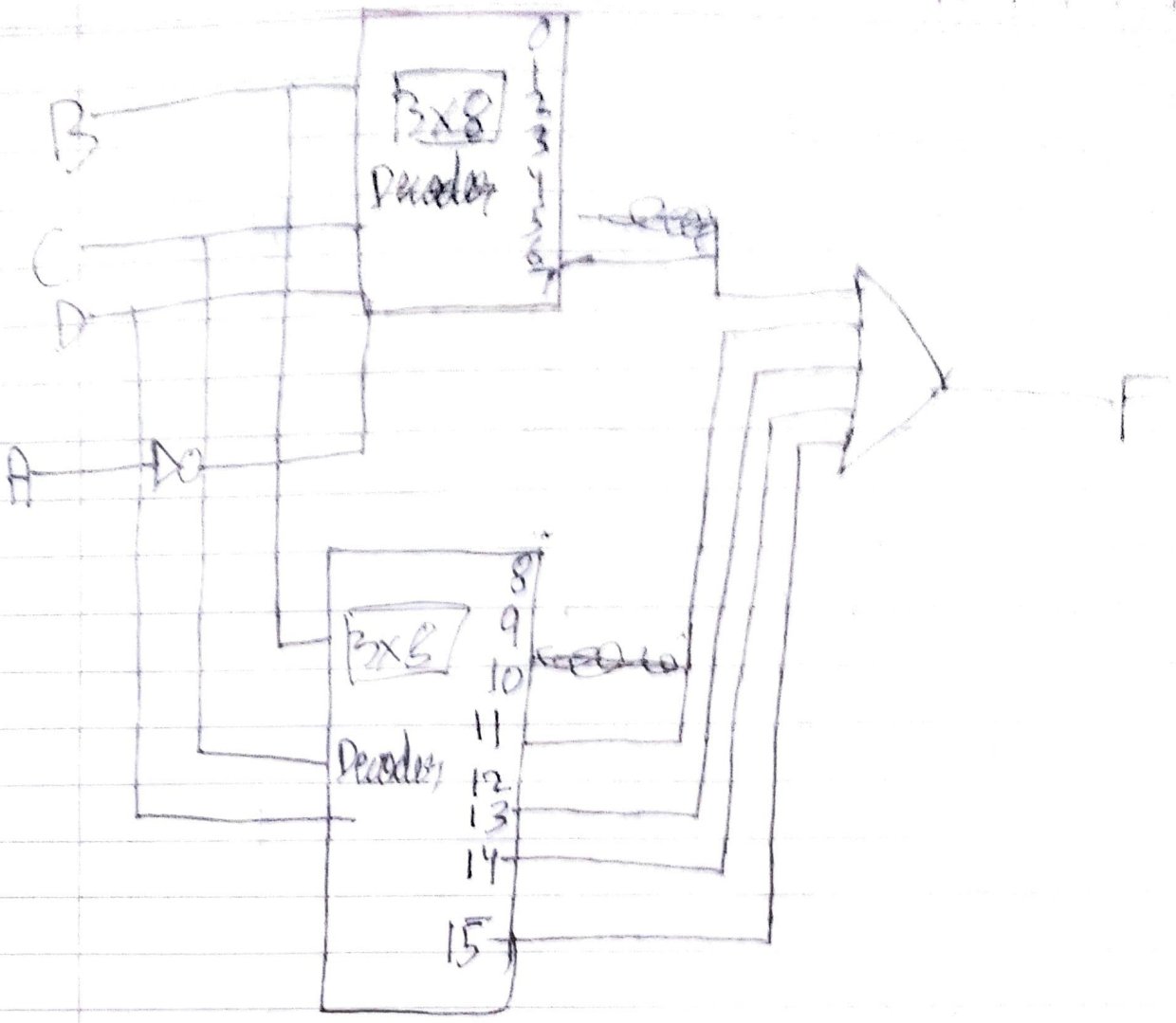
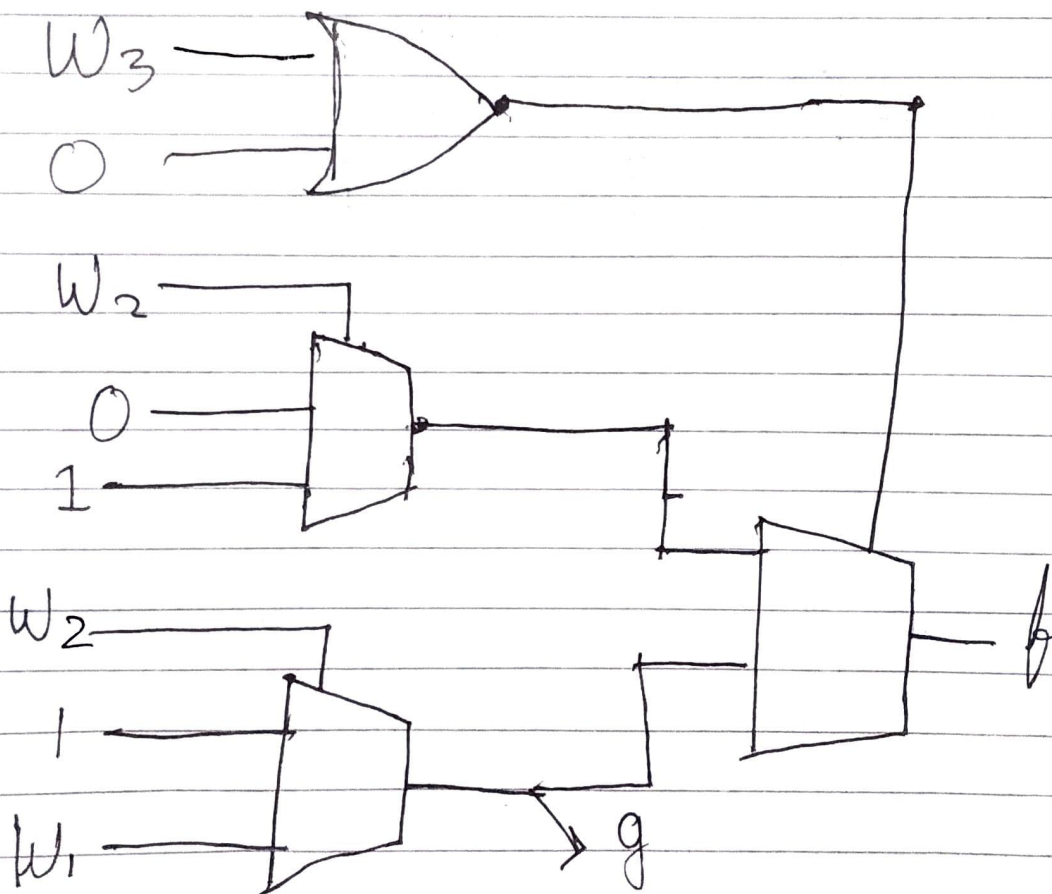
$$\begin{aligned}
 (6) \quad & W_2 W_3' + W_1 W_3 + W_2' W_3 \\
 &= W_2 W_3' + W_3 (W_1 + W_2') \\
 &= W_3 (g) + W_2 W_3' \\
 &g = W_1 + W_2' \\
 &= W_1' + W_2 W_1
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 f &= W_3(g) + W_2 W_3' \\
 g &= W_2 + W_2 W_1
 \end{aligned}$$

7

A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01	1	1	1	1
11				
10	1			

AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01		1		
11			1	1
10			1	1

$$W = AB'C'D' + A'(B+C+D)$$

$$= A \oplus (B+C+D)$$

$$X = BC'D' + B'(C+D)$$

$$= B \oplus (C+D)$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00		1		1
	01		1		1
	11		1		1
	10		1		1

		CD			
		00	01	11	10
AB	00		1	1	
	01		1	1	
	11		1	1	
	10		1	1	

$$Y = CD' + C'D$$

$$= C \oplus D$$

I \Rightarrow Input O \Rightarrow Output


$$O = I \oplus (A + B + C + D)$$

⑧ $F_1(A, B, C) = \Sigma(1, 4, 6)$

$F_2(A, B, C) = \Sigma(3, 5)$

$F_3(A, B, C) = \Sigma(2, 4, 6, 7)$ (NAND)

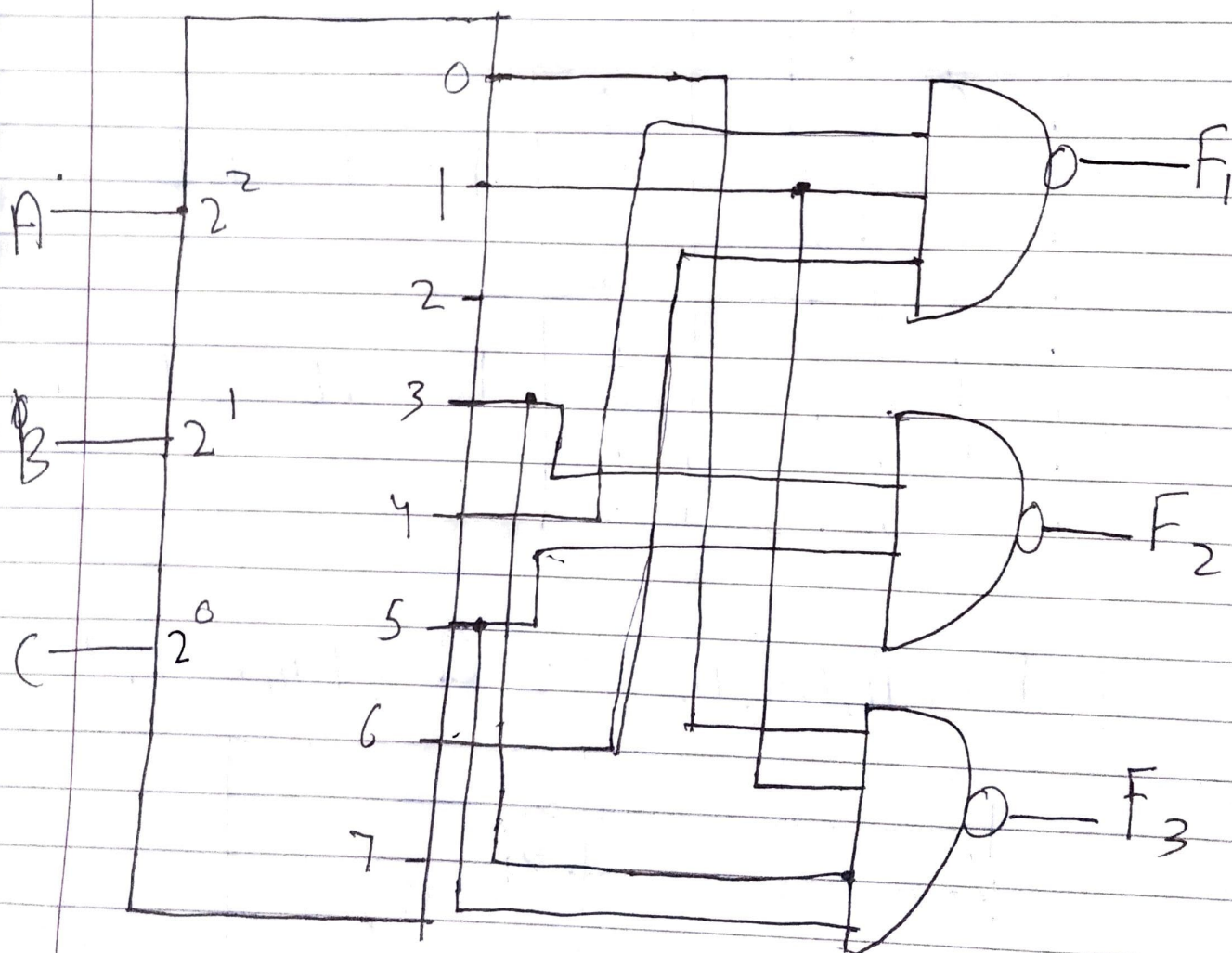$F'_3(A, B, C) = \Sigma(0, 1, 3, 5)$ (AND)



⑨

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1


$F = D, AB = 00$

$F = (C + D'), AB = 01$

$F = CD, AB = 10$

$F = (C + D'), AB = 11$

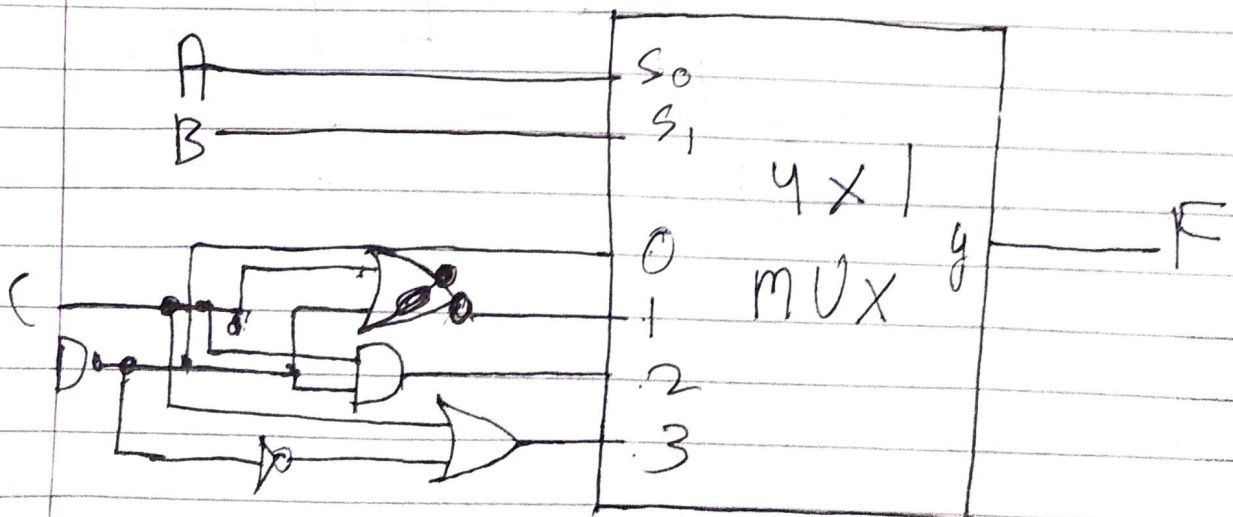$F(A, B, C, D) = \sum (1, 3, 4, 11, 12, 14, 15)$



Q. In 8x1 multiplexer, inputs $\rightarrow A, B$ and C
 Selection inputs $\rightarrow S_1$ and S_2

$$\therefore F = ABC'D' + C(A \oplus B) + B'C'D$$

$$F = A'B'C'D' + BC + AB'D + ABC'D$$

$$I_1 = I_2 = I_7 = 0$$

$$I_3 = I_5 = 1$$

$$I_0 = I_4 = D$$

$$I_6 = D'$$

A	B	C	Output
0	0	0	$I_0 = D$
0	0	1	$I_1 = 0$
0	1	0	$I_2 = 0$
0	1	1	$I_3 = 1$
1	0	0	$I_4 = D$
1	0	1	$I_5 = 1$
1	1	0	$I_6 = D'$
1	1	1	$I_7 = 0$

$$\therefore F = A'B'C'D' + A'B'C + AB'C'D + AB'C + ABC'D$$

$$F = C'D(A'+A) + C(A'B+AB') + ABC'D' + B'$$

$$F = ABC'D' + C(A \oplus B) + B'C'D'$$